
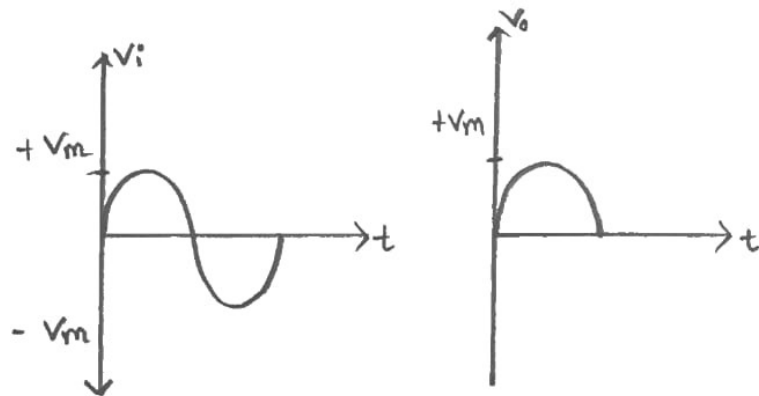


Experiment 3

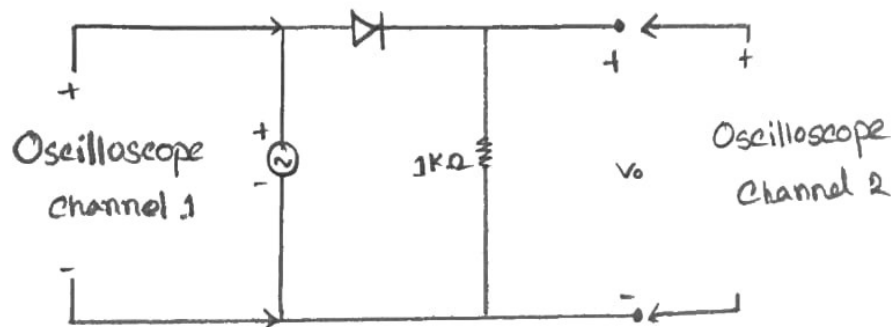Experiment on halfwave Rectifier circuit:



Data : $V_i(\text{max}) = ?$ $V_o(\text{max}) = ?$ $V_o(\text{dc}) = ?$

* $V_i(\text{max}) = 2.5\text{V}$

* $V_o(\text{max}) = 1.5$

* $V_o(\text{dc}) = \frac{V_o(\text{max})}{2} = 0.74\text{V}$

ID = 242-115-125

242-115-126

242-115-139

242-115-143

242-115-145


242-115-149

Ammar
26/06/25

[03-07-25]

Experiment : 4

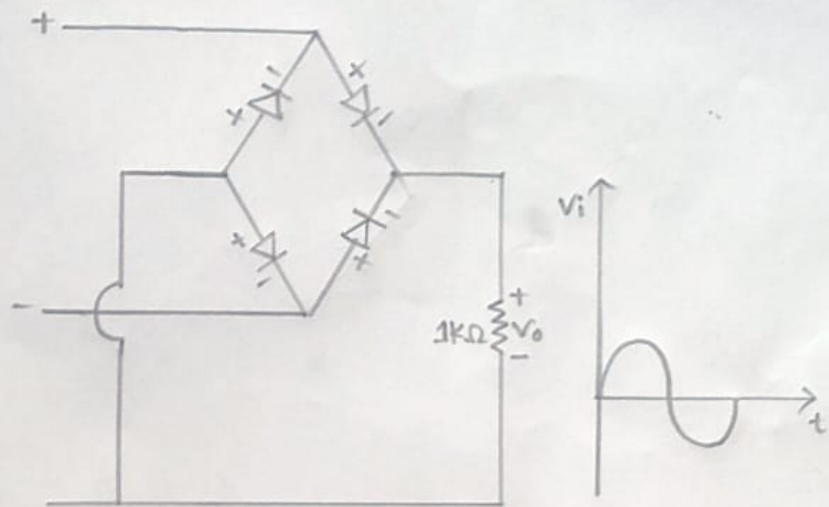Observation of full wave Bridge Rectifier circuit:



$$V_i(\text{max}) = 8\text{V}$$

$$V_o(\text{max}) = 6.4\text{V}$$

$$f(\text{input}) = \frac{1}{T_{\text{ms}}} = \frac{1}{1\text{ms}} = 1\text{kHz}$$

$$f(\text{output}) = \frac{1}{T_{\text{ms}}} = \frac{1}{1\text{ms}} = 1\text{kHz}$$


Arav
03/07/25

242-115-114
242-115-117
242-115-120
242-115-126
242-115-140
242-115-147
242-115-148

} 7P

Experiment 5: Experiment on Biased Positive Clipper Circuit

Circuit:

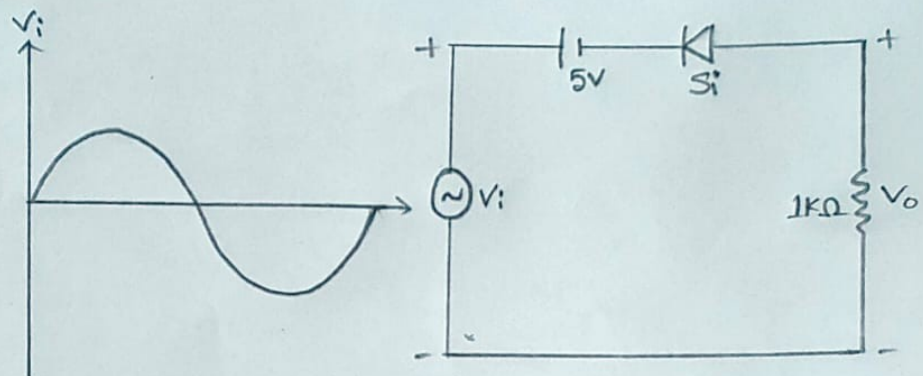

$$V_i(\text{max}) = 9.5\text{V}$$


$$f_i = 1\text{ KHz}$$

$$V_o(-\text{max}) = -12.5\text{V}$$

$$V_o(+\text{max}) = 0\text{V}$$

$$f_{V_o} = \frac{1}{0.84} = 1.1\text{ KHz}$$

Output:

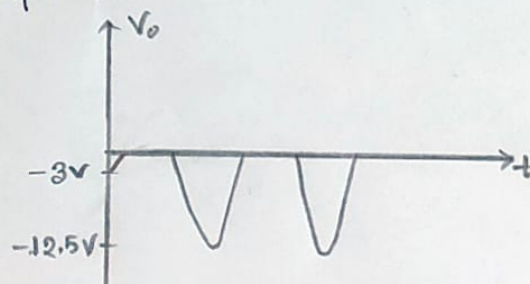

ID

242-115-125
242-115-126
242-115-132
242-115-133
242-115-135
242-115-136

6p

Signature
17/07/25